



同濟大學  
TONGJI UNIVERSITY

# 计算机系统结构课程实验 总结报告

实验题目：简单的流水线 CPU 设计与性能分析

学号：2152118

姓名：史君宝

指导教师：秦国峰

日期：2023 年 11 月 26 日

## 一、 实验环境部署与硬件配置说明

实验用到的主要环境为下面：

Vivado 软件和 Verilog 语言

FPGA 开发板

Mars 汇编器

## 二、 实验的总体结构

### 1、 静态流水线的总体结构

静态流水线的总体结构通常由多个阶段组成，分别负责处理指令执行的不同部分。我们构建的流水线 CPU 的主要功能如下面所示。

首先是指令获取 IF 结构，它能够从指令存储器中获取下一条指令，并将指令传递给下一个阶段。

然后是指令译码 ID 结构，它会对指令进行译码，从而确定指令的类型和操作数。并将译码后的指令和操作数传递给下一个阶段。

之后是指令执行的 EXE 结构，它执行具体的指令。

之后是访存的 MEM 结构，如果指令需要访问内存，在这个阶段可以进行内存读取或写入操作。

最后是写回阶段 WB 结构，它会将执行阶段的结果写回寄存器文件。

上述的这些阶段按照特定的顺序连接在一起，就形成一个流水线的 CPU，每个阶段会有专门的功能单元执行相关的操作。


这样设计 CPU 可以增强其并行性，因为多个指令可以同时执行，不同指令会占据不同的功能单元，即处在不同的执行阶段。这样提高了 CPU 的并行效率。

## 2. 静态流水线的设计图：

序号	31 条	ucosii V2.52	指令	指令说明	指令格式	OP 31-26	RS 25-21	RT 20-16	RD 15-11	SA 10-6	FUNCT 5-0	指令码 16 进制
1	√	√	addi	加立即数	addi rt, rs, immediate	001000				00000	100000	20000000
2	√	√	addiu	加立即数（无符号）	addiu rd, rs, immediate	001001						24000000
3	√	√	andi	立即数与	andi rt, rs, immediate	001100						30000000
4	√	√	ori	或立即数	ori rt, rs, immediate	001101						34000000
5	√	√	sltiu	小于立即数置 1（无符号）	sltiu rt, rs, immediate	001011						2C000000
6	√	√	lui	立即数加载高位	lui rt, immediate	001111	00000					3C000000
7	√		xori	异或（立即数）	xori rt, rs, immediate	001110			00000	00000	000000	38000000
8	√		slti	小于置 1（立即数）	slti rt, rs, immediate	001010			00000	00000	000000	28000000
9	√	√	addu	加（无符号）	addu rd, rs, rt	000000				00000	100001	00000021
10	√	√	and	与	and rd, rs, rt	000000				00000	100100	00000024
11	√	√	beq	相等时分支	beq rs, rt, offset	000100						10000000
12	√	√	bne	不等时分支	bne rs, rt, offset	000101						14000000
13	√	√	j	跳转	j target	000010						08000000
14	√	√	jal	跳转并链接	jal target	000011						0C000000
15	√	√	jr	跳转至寄存器所指地址	jr rs	000000					001000	00000009
16	√	√	lw	取字	lw rt, offset(base)	100011						8C000000
17	√	√	xor	异或	xor rd, rs, rt	000000				00000	100110	00000026
18	√	√	nor	或非	nor rd, rs, rt	000000				00000	100111	00000027

19	√	√	or	或	or rd, rs, rt	000000				00000	100101	00000025
20	√	√	sll	逻辑左移	sll rd, rt, sa	000000	00000				000000	00000000
21	√	√	slvl	逻辑左移（位数可变）	slvl rd, rt, rs	000000				00000	000100	00000004
22	√	√	sltu	小于置 1（无符号）	sltu rd, rs, rt	000000				00000	101011	0000002B
23	√	√	sra	算数右移	sra rd, rt, sa	000000	00000				000011	00000003
24	√	√	srl	逻辑右移	srl rd, rt, sa	000000	00000				000010	00000002
25	√	√	subu	减（无符号）	sub rd, rs, rt	000000				00000	100010	00000022
26	√	√	sw	存字	sw rt, offset(base)	101011						AC000000
27	√		add	加	add rd, rs, rt	000000				00000	100000	00000020
28	√		sub	减	sub rd, rs, rt	000000				00000	100010	00000022
29	√		slt	小于置 1	slt rd, rs, rt	000000				00000	101010	0000002A
30	√		srlv	逻辑右移（位数可变）	srlv rd, rt, rs	000000				00000	000110	00000006
31	√		sra	算数右移（位数可变）	sra rd, rt, rs	000000				00000	000111	00000007
32		√	clz	前导零计数	clz rd, rs	011100				00000	100000	70000020
33		√	divu	除（无符号）	divu rs, rt	000000			00000	00000	011011	0000001B
34		√	eret	异常返回	eret	010000	10000	00000	00000	00000	011000	42000018
35		√	jalr	跳转至寄存器所指地址，返回地址保存在	jalr rs	000000		00000			001001	00000008
36		√	lb	取字节	lb rt, offset(base)	100000						80000000
37		√	lbu	取字节（无符号）	lbu rt, offset(base)	100100						90000000

38		v	lhu	取半字（无符号）	lhu rt, offset(base)	100101						94000000
39		v	sb	存字节	sb rt, offset(base)	101000						A0000000
40		v	sh	存半字	sh rt, offset(base)	101001						A4000000
41			lh	取半字	lh rt, offset(base)	100001						84000000
42		v	mfc0	读 CP0 寄存器	mfc0 rt, rd	010000	00000			00000	000000	40000000
43		v	mfhi	读 Hi 寄存器	mfhi rd	000000	00000	00000		00000	010000	00000010
44		v	mflo	读 Lo 寄存器	mflo rd	000000	00000	00000		00000	010010	00000012
45		v	mtc0	写 CP0 寄存器	mtc0 rt, rd	010000	00100			00000	000000	40800000
46		v	mthi	写 Hi 寄存器	mthi rd	000000		00000	00000	00000	010001	00000011
47		v	mtlo	写 Lo 寄存器	mtlo rd	000000		00000	00000	00000	010011	00000013
48		v	mul	乘	mul rd, rs, rt	011100				00000	000010	70000002
49		v	multu	乘（无符号）	multu rs, rt	000000			00000	00000	011001	00000019
50		v	syscall	系统调用	syscall	000000					001100	0000000C
51		v	teq	相等异常	teq rs, rt	000000					110100	00000034
52		v	bgez	大于等于 0 时分支	bgez rs, offset	000001		0001				04010000
53			break	断点	break	000000					001101	0000000D
54			div	除	div rs, rt	000000			00000	00000	011010	0000001A

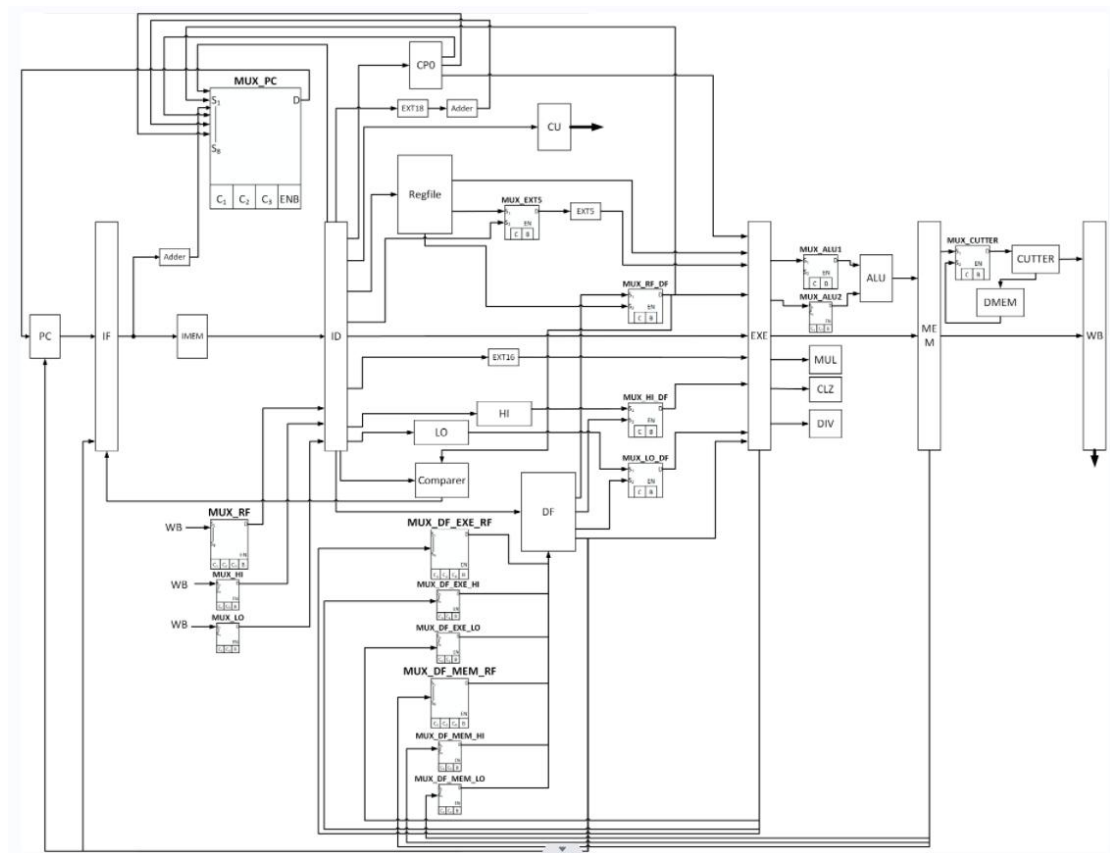

### 三、 总体架构部件的解释说明

#### 1、 静态流水线总体结构部件的解释说明

```

#####
// # IF 部分
#####
wire jump; // 跳转信号
wire stall; // 延迟信号
wire [31:0] npc_IF; // 始终是npc=pc+4
wire [31:0] pc_ID; // ID段返回的pc值
wire [31:0] pc_IF; // IF段流出的pc
wire [31:0] inst_IF; // IF段流出的inst
assign npc_IF = pc + 32'd4;
assign pc_IF = (stall) ? pc : (jump) ? pc_ID : npc_IF;
assign inst_IF = (stall||jump)? 32'b0 : inst;
PC PC(clk,rst,pc_IF,pc);

#####
// # Pipe_IF_ID 流水线寄存器
#####
wire [31:0] inst_ID;
wire [31:0] npc_ID;

Pipe_IF_ID Pipe_IF_ID(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .npc_IF(npc_IF),
    .inst_IF(inst_IF),
    .npc_ID(npc_ID),
    .inst_ID(inst_ID)
);

```

上面是关于 IF 模块的调用代码，主要作用就是从 COE 的文件中具体的读取相关的指令，送到下一阶段的指令译码。

具体的代码：

```

module Pipe_IF_ID(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] npc_IF,
    input [31:0] inst_IF,
    output reg [31:0] npc_ID = 32'b0,
    output reg [31:0] inst_ID = 32'b0
);

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        inst_ID <= 32'b0; npc_ID <= 32'b0;
    end
    else begin
        inst_ID <= inst_IF; npc_ID <= npc_IF;
    end
end
endmodule

```

然后是 ID 部分：

```

#####
// # ID 部分
#####
// -inst_ID指令解码
wire [5:0] op,func;
wire [4:0] rs,rt,rd,sa;
wire [15:0] imm16;
wire [25:0] index;
wire [31:0] sa32_ID; // sa 拓展
wire [31:0] uimm32_ID; // imme(offset) 无符号拓展
wire [31:0] simm32_ID; // imme(offset) 有符号拓展
wire [31:0] offset32; // offset << 2 拓展
assign func = inst_ID[5:0];
assign sa = inst_ID[10:6];
assign imm16 = inst_ID[15:0];
assign index = inst_ID[25:0];
assign op = inst_ID[31:26];
assign rs = inst_ID[25:21];
assign rt = inst_ID[20:16];
assign rd = inst_ID[15:11];
assign sa32_ID = {27'b0, sa};
assign uimm32_ID = {16'b0, imm16};
assign simm32_ID = {{16{imm16[15]}}, imm16};
assign offset32 = {{14{imm16[15]}}, imm16, 2'b0};

```

```

// -pc_ID选择
wire [31:0] rs_data; // 寄存器rs中的数据
wire [31:0] rt_data; // 寄存器rt中的数据
wire [1:0] mux_pc; // pc_ID 选择信号
wire [31:0] pc_add; // beq bne bgez: pc + offset32
wire [31:0] pc_jjal; // j jal: pc[31:28]和index
wire [31:0] pc_rs; // jr: reg中rs位置存储的数据
assign pc_rs = rs_data;
assign pc_add = pc + offset32;
assign pc_jjal = {npc_IF[31:28], index, 2'b0};
assign pc_ID = (mux_pc[1]) ? pc_add : (mux_pc[0]) ? pc_rs : pc_jjal;

```

```

// -控制信号产生
wire DM_w_ID; // ID段DMEM写信号
wire write_ID; // ID段写信号
wire [3:0] aluc_ID; // ID段aluc
wire [4:0] waddr_ID; // ID段写地址
wire mux_alua_ID; // ID段alua来源选择信号
wire [1:0] mux_alub_ID; // ID段alub来源选择信号
wire [1:0] mux_waddr_ID; // ID段写地址选择信号
wire [1:0] mux_wdata_ID; // ID段写数据选择信号
assign waddr_ID = (mux_waddr_ID[1]) ? 5'd31 : (mux_waddr_ID[0]) ? rd : rt;
control control(
    .op(op),
    .func(func),
    .rs_data(rs_data),
    .rt_data(rt_data),
    .jump(jump),
    .DM_w_ID(DM_w_ID),
    .write_ID(write_ID),
    .aluc_ID(aluc_ID),
    .mux_pc(mux_pc),
    .mux_alua_ID(mux_alua_ID),
    .mux_alub_ID(mux_alub_ID),
    .mux_waddr_ID(mux_waddr_ID),
    .mux_wdata_ID(mux_wdata_ID)
);

```



```
// -冲突处理
wire write_EXE;          // EXE段写信号
wire write_MEM;          // MEM段写信号
wire [4:0] waddr_EXE;    // EXE段写地址
wire [4:0] waddr_MEM;    // MEM段写地址
conflict conflict(
    .jump(jump),
    .inst(inst),
    .write_ID(write_ID),
    .write_EXE(write_EXE),
    .write_MEM(write_MEM),
    .waddr_ID(waddr_ID),
    .waddr_EXE(waddr_EXE),
    .waddr_MEM(waddr_MEM),
    .stall(stall)
);
```

我们需要按照之前看到的指令码的结构对读取到的指令进行译码，主要就是根据指令的种类取相应部分的位来作为信息。之后我们将所获得的信息送到 control 模块，让其产生控制信号。

具体的代码：

```
module control(
    input [5:0] op,
    input [5:0] func,
    input [31:0] rs_data,
    input [31:0] rt_data,

    output jump,
    output DM_w_ID,
    output write_ID,
    output [3:0] aluc_ID,

    output [1:0] mux_pc,
    output mux_alua_ID,
    output [1:0] mux_alub_ID,
    output [1:0] mux_waddr_ID,
    output [1:0] mux_wdata_ID
);
```

```

wire r_type = ~(op[5]|op[4]|op[3]|op[2]|op[1]|op[0]);
wire ADD = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];
wire ADDU = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&func[0];
wire SUB = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];
wire SUBU = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];
wire AND = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&~func[0];
wire OR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&func[0];
wire XOR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&~func[0];
wire NOR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&func[0];
wire SLT = r_type&func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];
wire SLTU = r_type&func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];
wire SLL = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];
wire SRL = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];
wire SRA = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];
wire SLLV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&~func[0];
wire SRLV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&~func[0];
wire SRAV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&func[0];
wire JR = r_type&~func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];
wire ADDI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&~op[1]&~op[0];
wire ADDIU = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&~op[1]&op[0];
wire ANDI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&~op[1]&~op[0];
wire ORI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&~op[1]&op[0];
wire XORI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&op[1]&~op[0];
wire LUI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&op[1]&op[0];
wire LW = op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
wire SW = op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
wire BEQ = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&op[2]&~op[1]&~op[0];
wire BNE = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&op[2]&~op[1]&op[0];
wire SLTI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&~op[0];
wire SLTIU = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
wire J = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&~op[0];
wire JAL = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];

```

```

assign DM_w_ID = SW;
assign write_ID = ~(JR|SW|BEQ|BNE|J);
assign jump = JR|J|JAL|(BEQ&(rs_data == rt_data))|(BNE&(rs_data != rt_data));

assign aluc_ID[3] = LUI|SLL|SLLV|SLT|SLTI|SLTIU|SLTU|SRA|SRAV|SRL|SRLV;
assign aluc_ID[2] = AND|ANDI|NOR|OR|ORI|SLL|SLLV|SRA|SRAV|SRL|SRLV|XOR|XORI;
assign aluc_ID[1] = ADD|ADDI|BEQ|BNE|LW|NOR|SLL|SLLV|SLT|SLTI|SLTIU|SLTU|SUB|SW|XOR|XORI;
assign aluc_ID[0] = BEQ|BNE|NOR|OR|ORI|SLT|SLTI|SRL|SRLV|SUB|SUBU;

assign mux_pc = (J|JAL)?2'b00:(JR)?2'b01:(BNE|BEQ)?2'b11:2'bxx;
assign mux_alua_ID = SLL|SRA|SRL;
assign mux_alub_ID[1] = ~(ADDI|ADDIU|LUI|LW|SLTI|SW|ANDI|ORI|SLTIU|XORI);
assign mux_alub_ID[0] = ANDI|ORI|SLTIU|XORI;
assign mux_wdata_ID[1] = JAL;
assign mux_wdata_ID[0] = LW;
assign mux_waddr_ID[1] = JAL;
assign mux_waddr_ID[0] = ~(ADDI|ADDIU|ANDI|LUI|LW|ORI|SLTI|SLTIU|XORI|JAL);

endmodule

```

完成了上述的指令译码阶段之后，我们需要具体的执行指令，也就是 EXE 模块：



```

Pipe_ID_EXE Pipe_ID_EXE(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .DM_w_ID(DM_w_ID),
    .write_ID(write_ID),
    .mux_alua_ID(mux_alua_ID),
    .mux_alub_ID(mux_alub_ID),
    .mux_wdata_ID(mux_wdata_ID),
    .aluc_ID(aluc_ID),
    .npc_ID(npc_ID),
    .waddr_ID(waddr_ID),
    .sa32_ID(sa32_ID),
    .simm32_ID(simm32_ID),
    .uimm32_ID(uimm32_ID),
    .rs_data_ID(rs_data),
    .rt_data_ID(rt_data),
    .DM_wdata_ID(rt_data),

    .DM_w_EXE(DM_w_EXE),
    .write_EXE(write_EXE),
    .mux_wdata_EXE(mux_wdata_EXE),
    .mux_alua_EXE(mux_alua_EXE),
    .mux_alub_EXE(mux_alub_EXE),
    .aluc_EXE(aluc_EXE),
    .npc_EXE(npc_EXE),
    .waddr_EXE(waddr_EXE),
    .sa32_EXE(sa32_EXE),
    .simm32_EXE(simm32_EXE),
    .uimm32_EXE(uimm32_EXE),
    .rs_data_EXE(rs_data_EXE),
    .rt_data_EXE(rt_data_EXE),
    .DM_wdata_EXE(DM_wdata_EXE)
);

```

```

#####
//# EXE 部分
#####
wire [31:0] alua;
wire [31:0] alub;
wire [31:0] alu_EXE;
assign alua = mux_alua_EXE ? sa32_EXE : rs_data_EXE;
assign alub = (mux_alub_EXE[1]) ? rt_data_EXE : (mux_alub_EXE[0]) ? uimm32_EXE : simm32_EXE;
alu alu(alua,alub,aluc_EXE,alu_EXE);

```

```

#####
// # Pipe_EXE_MEM 流水线寄存器
#####
wire DM_w_MEM;
wire [1:0] mux_wdata_MEM;
wire [31:0] alu_MEM;
wire [31:0] npc_MEM;
wire [31:0] DM_wdata_MEM;

Pipe_EXE_MEM Pipe_EXE_MEM(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .DM_w_EXE(DM_w_EXE),
    .write_EXE(write_EXE),
    .waddr_EXE(waddr_EXE),
    .mux_wdata_EXE(mux_wdata_EXE),
    .npc_EXE(npc_EXE),
    .alu_EXE(alu_EXE),
    .DM_wdata_EXE(DM_wdata_EXE),

    .DM_w_MEM(DM_w_MEM),
    .write_MEM(write_MEM),
    .waddr_MEM(waddr_MEM),
    .mux_wdata_MEM(mux_wdata_MEM),
    .npc_MEM(npc_MEM),
    .alu_MEM(alu_MEM),
    .DM_wdata_MEM(DM_wdata_MEM)
);

```

在这一阶段中我们需要根据之前译码所获得的控制信号，执行具体的操作，主要就是利用其中 ALU 模块，执行一个相加，并根据 ALU 的结果结合具体的指令进行执行就可以了。

之后我们需要的就是 MEM 的访存阶段了：

```

#####
// # MEM 部分
#####
wire DM_w;
wire [31:0] DM_addr;
wire [31:0] DM_rdata;
wire [31:0] DM_wdata;
assign DM_addr = alu_MEM;
assign DM_wdata = DM_wdata_MEM;
assign DM_w = DM_w_MEM;
dmem dmem(~clk,rst,DM_w,DM_addr,DM_wdata,DM_rdata);

```

```

#####
//# Pipe_MEM_WB 流水线寄存器
#####
    wire write_WB;
    wire [4:0] waddr_WB;
    wire [31:0] alu_WB;
    wire [31:0] DM_rdata_WB;
    wire [1:0] mux_wdata_WB;
    wire [31:0] npc_WB;

    Pipe_MEM_WB Pipe_MEM_WB(
        .clk(clk),
        .rst(rst),

        .write_MEM(write_MEM),
        .waddr_MEM(waddr_MEM),
        .mux_wdata_MEM(mux_wdata_MEM),
        .alu_MEM(alu_MEM),
        .npc_MEM(npc_MEM),
        .DM_rdata_MEM(DM_rdata),

        .write_WB(write_WB),
        .waddr_WB(waddr_WB),
        .mux_wdata_WB(mux_wdata_WB),
        .alu_WB(alu_WB),
        .npc_WB(npc_WB),
        .DM_rdata_WB(DM_rdata_WB)
    );

```

我们根据之前的控制信号，进行数据的读取和存入操作。

最后就是写回阶段：

```

#####
//# WB 部分
#####
    wire [31:0] wdata_WB;
    assign wdata_WB = (mux_wdata_WB[1]) ? npc_WB : (mux_wdata_WB[0]) ? DM_rdata_WB : alu_WB;
    regfile regfile(clk,rst,write_WB,rs,rt,waddr_WB,wdata_WB,rs_data,rt_data);

endmodule

```

## 2、 静态流水线结构部件的运行总结

与上学期所做的多周期 CPU 不同的是，流水线 CPU 的主要设计思路就是将原本的指令执行过程进行一个细分，原来在单周期或多周期的设计中并不怎么注重这个，但是在流水线中我们将一个指令的执行过程分解为若干个阶段，每个阶段由不同的组件负责，完成相应的工作，并将结果传给下一组件。

我们让不同的指令同时在不同的阶段执行，充分利用 CPU，提高指令的并行性。而五个阶段的流水线，就是取指（IF）、译码（ID）、执行（EXE）、访存（MEM）和写回（WB）。

**取指（IF）任务：**在这个阶段，处理器从存储器中读取当前要执行的指令，取到相应的指令之后，会进行程序计数器（PC）的更新，具体用到 NPC 等等，其中 PC 储存的就是下一条要执行指令的地址。

**译码（ID）任务：**在这个阶段，处理器会对取得的指令进行译码，确定指令的类型和操作数，并准备相应的操作数。根据指令的信息我们会产生不同的控制信号，用来帮助后续的进程。

**执行（EXE）任务：**在这个阶段，处理器会根据指令产生的控制信号使用算术逻辑单元 ALU 进行运算，并产生运算结果。

**访存（MEM）任务：**在这个阶段，某些指令有着特殊的访存要求，我们在设计时，要让这个模块能够实现对存储器的访问，实现相应的功能。

**写回（WB）任务：**在这个阶段，处理器需要进行寄存器写入操作。

## 四、 实验仿真过程

### 1、 静态流水线的仿真过程

主要的仿真分为前仿真和后仿真，前者是功能仿真，后者是时序仿真，我们导入具体的 testbench 文件，就可以对其进行仿真：



```

module pcpu_top_tb;
    reg clk_in;
    wire clk_real;
    reg reset;
    wire [31:0]inst;
    wire [31:0]pc;
    integer file_output;

    initial begin
        file_output = $fopen("C:/Users/14065/Desktop/result.txt");
        clk_in = 0;
        reset = 1; #0.5 reset = 0;
    end
    pcpu_top uun(.clk(clk_real),.rst(reset),.inst(inst),.pc(pc));

    always begin
        #0.5 clk_in <= ~clk_in;
    end
    assign clk_real = (inst != 32'b0) ? clk_in : 1'b0;

    always @(posedge clk_real) begin
        $fdisplay(file_output,"pc: %h",pc);
        $fdisplay(file_output,"instr: %h",inst);
        $fdisplay(file_output,"regfiles0: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[0]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles1: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[1]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles2: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[2]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles3: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[3]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles4: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[4]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles5: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[5]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles6: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[6]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles7: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[7]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles8: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[8]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles9: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[9]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles10: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[10]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles11: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[11]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles12: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[12]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles13: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[13]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles14: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[14]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles15: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[15]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles16: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[16]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles17: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[17]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles18: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[18]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles19: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[19]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles20: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[20]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles21: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[21]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles22: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[22]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles23: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[23]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles24: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[24]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles25: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[25]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles26: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[26]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles27: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[27]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles28: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[28]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles29: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[29]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles30: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[30]);
        $fdisplay(file_output,"regfiles31: %h",pcpu_top_tb.uun.pcpu.regfile.array_reg[31]);
    end
endmodule

```


之后我们需要导入具体的 COE 文件，然后分别进行功能仿真和时序仿真就可以了。

## 五、实验仿真的波形图及某时刻寄存器值的物理意义




# 1、 静态流水线的波形图及某时刻寄存器值的物理意义

功能仿真的时序图：

 

时序仿真的时序图：

 

相应的 Mars 寄存器：

Registers			
Coproc 1 Coproc 0			
Name	Number	Value	
\$zero	0	0x00000000	
\$at	1	0x00000000	
\$v0	2	0x00000000	
\$v1	3	0x00000000	
\$a0	4	0x00000000	
\$a1	5	0x00000000	
\$a2	6	0x00000000	
\$a3	7	0x00000000	
\$t0	8	0x00000000	
\$t1	9	0x00000000	
\$t2	10	0x00000000	
\$t3	11	0x00000000	
\$t4	12	0x00000000	
\$t5	13	0x00000000	
\$t6	14	0x00000000	
\$t7	15	0x00000000	
\$s0	16	0x00000000	
\$s1	17	0x00000000	
\$s2	18	0x00000000	
\$s3	19	0x00000000	
\$s4	20	0x00000000	
\$s5	21	0x00000000	
\$s6	22	0x00000000	
\$s7	23	0x00000000	
\$t8	24	0x00000000	
\$t9	25	0x00000000	
\$k0	26	0x00000000	
\$k1	27	0x00000000	
\$gp	28	0x10008000	
\$sp	29	0x7fffffc	
\$fp	30	0x00000000	
\$ra	31	0x00000000	
pc		0x00400000	
hi		0x00000000	
lo		0x00000000	

Registers	Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00000000
\$sp	29	0x00000000
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000
pc		0x00400000
hi		0x00000000
lo		0x00000000

具体的寄存器的值如图所示，我们可以看到学过的 32 个寄存器对应的编号和其中存放的具体数值。我们在具体的指令的执行过程中，在使用算术逻辑单元 ALU 进行计算的时候，会使用到上述的寄存器，在访存和写回的阶段也会使用到上述寄存器。

具体的物理意义就是模拟 CPU 的运算过程，实现指令的具体执行。

## 六、流水线 CPU 实验性能验证模型

实验性能验证模型：比萨塔摔鸡蛋游戏。两个同学在可变换层数的比萨塔上摔鸡蛋，一个同学秘密设定同一批鸡蛋耐摔值；另一个同学在指定层高的比萨塔拿着鸡蛋往下摔，用最少的摔次数和摔破的鸡蛋数

求出鸡蛋的耐摔值。假定在耐摔值的楼层及其下面楼层，鸡蛋摔不破，可以重复使用，否则鸡蛋摔破。要求模型的算法输出包括：摔的总次数、摔的总鸡蛋数、最后摔的鸡蛋是否摔破。请使用 C 语言设计该验证模型的算法，并把 C 语言汇编为 RISC-V 指令汇编程序，同时利用编译器生成 RISC-V 指令集可执行目标程序。

上述问题是一个典型的二分查找的问题，我们在设计具体的 C 语言的程序的时候，可以将其设计为如下的二分查找函数：

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int drop_egg(int n, int k) {
4      int lo = 1, hi = n, mid;
5      int drop_count = 0, egg_count = 0;
6
7      while (lo <= hi) {
8          mid = lo + (hi - lo) / 2;
9          drop_count++;
10         if (mid < k) {
11             lo = mid + 1;
12             egg_count++;
13         } else if (mid > k) {
14             hi = mid - 1;
15             egg_count++;
16         } else {
17             egg_count++;
18             printf("Egg didn't break at floor %d\n", mid);
19             printf("Total drops: %d\n", drop_count);
20             printf("Total eggs used: %d\n", egg_count);
21             return 0;
22         }
23     }
24 }
```

```
    printf("Egg broke at floor %d\n", hi);
    printf("Total drops: %d\n", drop_count);
    printf("Total eggs used: %d\n", egg_count);
    return 1;
}

int main() {
    int n = 100, k = 50;
    drop_egg(n, k);
    return 0;
}
```

然后我们需要将上述的 C 语言代码转换成汇编代码：

```
1  # Set initial durability threshold for survivable falls
2  addi $9, $0, 60
3  # Set initial maximum floor height
4  addi $10, $0, 100
5  # Initialize counters for statistics
6  addi $24, $0, 0 # Total attempts
7  addi $25, $0, 0 # Broken eggs
8  # Initialize loop variables
9  addi $1, $0, 1
10 add $2, $10, $0
11 # Loop to determine maximum survivable floor height
12 initialize_loop:
13     # Check if $1 < $2
14     slt $5, $1, $2
15     bne $5, $0, main_loop
16     beq $1, $2, main_loop
17     # If not, exit the loop
18     j end
19 # Main loop
```

```
# Main loop
main_loop:
    # Calculate midpoint between $1 and $2
    add $4, $1, $2
    sra $3, $4, 1
    # Check if midpoint is less than durability threshold
    slt $5, $3, $9
    bne $5, $0, lessequ
    beq $3, $9, lessequ
    # Egg breaks (midpoint > threshold)
    addi $24, $24, 1 # Increment total attempts
    addi $25, $25, 1 # Increment broken eggs
    addi $2, $3, -1 # Adjust maximum floor height
    # Check if $1 < $2
    slt $5, $1, $2
    bne $5, $0, main_loop
    beq $1, $2, main_loop
    # Reset $1 to 1 and restart the loop
    addi $6, $0, 1
    j end
```

```

# Successful attempt (midpoint <= threshold)
lessequ:
    addi $24, $24, 1 # Increment total attempts
    # Check if $1 == $3
    bne $1, $3, repeat
    addi $3, $3, 1 # Increment $3 if $1 != $3
    # Repeat loop for the next floor
    repeat:
        addi $3, $3, 0
        addi $1, $3, 0
        j initialize_loop
# End of program
```

之后需要使用 MARS 软件将上面的 asm 程序转变为对应的 COE 文件：

```
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
2009003c
200a0064
20180000
20190000
20010001
01401020
08100007
00222020
00041843
0069282a
14a00007
23180001
23390001
2062ffff
0022282a
14a0fff7
20010001
08100006
23180001
14230001
20630001
20610000
08100006
```

之后我们使用 MARS 和我们的程序各测试一遍，如果最终结果的寄存器没有问题即可：

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x0000003b
\$v0	2	0x0000003b
\$v1	3	0x0000003b
\$a0	4	0x00000077
\$a1	5	0x00000001
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x0000003c
\$t2	10	0x00000064
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000aa2
\$t9	25	0x00000003
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00000000
\$sp	29	0x00000000
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000
pc		0x00400018
hi		0x00000000
lo		0x00000000







```
pc: 00400060
instr: 01f87823
regfile0: 00000000
regfile1: 00000000
regfile2: 00000000
regfile3: 00000000
regfile4: 00000000
regfile5: 00000000
regfile6: 00000000
regfile7: 00000000
regfile8: 00000238
regfile9: 000003e8
regfile10: 00000237
regfile11: 00000238
regfile12: 00000237
regfile13: 00000001
regfile14: 0000000a
regfile15: 00000006
regfile16: 00000001
regfile17: 00000001
regfile18: 00000000
regfile19: 00000000
regfile20: 00000000
regfile21: 00000000
regfile22: 00000000
regfile23: 00000000
regfile24: 00000001
regfile25: 00000000
regfile26: 00000000
regfile27: 00000000
regfile28: 00000000
regfile29: 00000000
regfile30: 00000000
regfile31: 00000000
```

经检查，上述是相同的，验证通过。
    
## 七、实验验算程序下板测试过程与实现

我们利用 MARS 中导出为 COE 文件，进行下板测试，修改相应的 XDC 约束文件，配置相应的管脚。为了使实验结果清晰可见，我们使用七段数码管来观察具体的实验现象。



## 八、流水线的性能指标定性分析（包括：吞吐率、加速比、效率及相关与冲突分析、CPU 的运行时间及存储器空间的使用）

### 1、静态流水线的性能指标定性分析

静态流水线的性能指标定性分析，主要可以从以下几个方面来进行分析。分别是吞吐量，延迟，流水线效率和加速比。

吞吐量是指单位时间内完成的指令数量。由于静态流水线能够在同一时间执行多个指令，因此可以提高处理器的吞吐量。我们注意到如果我们减少每个阶段的执行时间，就能够相应的提高吞吐量，但是这也造成了一定的流水线的风险程度，因此选择适宜的阶段周期或者适当的在原有的 5 个阶段中增加阶段都是可以增加流水线吞吐量的方法。

延迟是指从指令进入流水线到完成执行所需的时间。由于指令在流水线中依次经过不同的阶段，每个阶段都需要一定的时间来完成操作。静态流水线的延迟取决于流水线的深度和各个阶段的执行时间。同时不当的延迟可能会增加并行运行的风险，我们在具体的时序仿真可以看到，信号的传递的门逻辑本身有一定的延迟，会加大相关流水线的风险。

流水线效率是指流水线在单位时间内实际执行指令的比例。流水线效率受到流水线冒险（如结构冒险、数据冒险和控制冒险）的影响。

如果流水线冒险发生频率较高，会导致流水线效率下降，因为流水线需要暂停等待冒险解决。较好的流水线设计可以减少冒险的发生，从而提高流水线效率。

加速比是指流水线处理器在相同工作量下的性能提升比例。由于流水线可以并行执行多个指令，因此可以提高处理器的性能。加速比的计算公式为：加速比 = 非流水线处理器的执行时间 / 流水线处理器的执行时间。

## 九、总结与体会

本次我们使用之前写的多周期 CPU 进行修改，将其修改成简单的流水线 CPU，感受颇多。

与上学期所做的多周期 CPU 不同的是，流水线 CPU 的主要设计思路就是将原本的指令执行过程进行一个细分，原来在单周期或多周期的设计中并不怎么注重这个，但是在流水线中我们将一个指令的执行过程分解为若干个阶段，每个阶段由不同的组件负责，完成相应的工作，并将结果传给下一组件。

我们让不同的指令同时在不同的阶段执行，充分利用 CPU，提高指令的并行性。而五个阶段的流水线，就是取指（IF）、译码（ID）、执行（EXE）、访存（MEM）和写回（WB）。



**取指（IF）任务：**在这个阶段，处理器从存储器中读取当前要执行的指令，取到相应的指令之后，会进行程序计数器（PC）的更新，具体用到 NPC 等等，其中 PC 储存的就是下一条要执行指令的地址。

**译码（ID）任务：**在这个阶段，处理器会对取得的指令进行译码，确定指令的类型和操作数，并准备相应的操作数。根据指令的信息我们会产生不同的控制信号，用来帮助后续的进程。

**执行（EXE）任务：**在这个阶段，处理器会根据指令产生的控制信号使用算术逻辑单元 ALU 进行运算，并产生运算结果。

**访存（MEM）任务：**在这个阶段，某些指令有着特殊的访存要求，我们在设计时，要让这个模块能够实现对存储器的访问，实现相应的功能。

**写回（WB）任务：**在这个阶段，处理器需要进行寄存器写入操作。

在上面的过程中我们不仅手写了每一部分的代码，同时，将具体的流水线 CPU 实现出来，进一步加深了对并行指令的了解，收获颇丰，为之后的学习打下了基础。

## 十、 附件（所有程序）

### 1、 静态流水线的设计程序

```
module pcpu_top(  
    input clk,  
    input rst,  
    output [31:0] inst,  
    output [31:0] pc  
);
```



```

wire [31:0] a;
assign a = pc - 32'h00400000;

imem imem(a[12:2], inst);
pcpu pcpu(clk,rst,inst,pc);
endmodule

```

```

module pcpu_onboard(
    input clk_in,    // 板子时钟
    input reset,     // 复位信号
    input ready,     // 数据完备信号
    input id,        // 数据输入选择信号
    input yes,       // 数据输入确定信号
    input [7:0] choose, // 输入数据 0-255
    output working,
    output [7:0] o_seg,
    output [7:0] o_sel
);
wire [31:0] i_data;
wire [31:0] eggs,floor;
wire [31:0] inst,pc,drop_cnt,egg_cnt,last_result;
wire clk_cpu;
wire clk_seg;

////////////////////////////////////////
// CPU 运行前输入 eggs,floor
reg state = 0; // 状态机:0-输入 1-运行
reg [31:0] temp;
// 状态机变化
always@(posedge ready or posedge reset) begin
    if(reset==1) begin
        state <= 0; end
    else if(ready==1) begin
        state <= 1; end
    else begin
        state <= state; end
end
// 数据保存
always@(posedge clk_in or posedge reset) begin
    if(reset==1) begin

```

```

        temp <= 0; end
    else begin
        temp <= {24'b0,choose}; end
    end
    // 实际赋值
    assign eggs = (state) ? eggs:((id==0) ? ((yes)?temp:eggs):eggs);
    assign floor = (state) ? floor:((id==1) ? ((yes)?temp:floor):floor);

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    // 选择显示 eggs,floor,inst,pc,drop_cnt,egg_cnt,last_result
    assign working = state;
    assign i_data = (state==0) ? ((id==0) ? eggs:floor):(
        (choose[6]) ? eggs : (
            (choose[5]) ? floor : (
                (choose[4]) ? inst : (
                    (choose[3]) ? pc : (
                        (choose[2]) ? drop_cnt : (
                            (choose[1]) ? egg_cnt : (
                                (choose[0]) ? last_result : 32'b0))))));

    divider #(10000) div_cpu(clk_in,reset,clk_cpu);
    divider #(4) div_seg(clk_in,reset,clk_seg);
    seg7x16(clk_seg,reset,i_data,o_seg,o_sel);

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    // pcpu_onboard 顶层部分
    wire [31:0] a;
    wire clk_real;
    assign a = pc - 32'h00400000;
    assign clk_real = (state) ? ((inst != 32'b0) ? clk_cpu : 1'b0) : 1'b0;
    imem imem(a[12:2], inst);
    pcpu_board sccpu(clk_real,reset,inst,pc,drop_cnt,egg_cnt,last_result,eggs,floor);
endmodule

/////////////////////////////////////////////////////////////////
// (1) regfile_board 模块
module regfile_board (
    input clk,
    input rst,
    input write,
    input [4:0] rna,
    input [4:0] rnb,
    input [4:0] waddr,
    input [31:0] idata,

```

```

output [31:0] odata1,
output [31:0] odata2,
output [31:0] reg_3,reg_4,reg_5,

input [31:0] eggs,floor
);

integer i;
reg [31:0] array_reg[31:0];

//从寄存器读取数据
assign reg_3 = array_reg[3];
assign reg_4 = array_reg[4];
assign reg_5 = array_reg[5];
assign odata1 = (rna)?array_reg[rna]:0;
assign odata2 = (rnb)?array_reg[rnb]:0;

```

```

//将数据写入寄存器
always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst==1) begin
        for(i=0;i<6;i=i+1) begin
            array_reg[i]<=0; end
        for(i=8;i<32;i=i+1) begin
            array_reg[i]<=0; end
        array_reg[6] <= eggs;
        array_reg[7] <= floor; end
    else if(waddr != 0 && write) begin
        array_reg[waddr]<=idata;
        array_reg[6] <= eggs;
        array_reg[7] <= floor; end
    end
endmodule

```

```

////////////////////////////////////
// (2) pcpu_board 模块
module pcpu_board(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] inst,
    output [31:0] pc,
    output [31:0] reg_3,reg_4,reg_5,

    input [31:0] eggs,floor
);

```

```

#####
//# IF 部分
#####

wire jump;          // 跳转信号
wire stall;         // 延迟信号
wire [31:0] npc_IF; // 始终是 npc=pc+4
wire [31:0] pc_ID;  // ID 段返回的 pc 值
wire [31:0] pc_IF;  // IF 段流出的 pc
wire [31:0] inst_IF; // IF 段流出的 inst
assign npc_IF    = pc + 32'd4;
assign pc_IF     = (stall) ? pc : (jump) ? pc_ID : npc_IF;
assign inst_IF   = (stall||jump)? 32'b0 : inst;
PC PC(clk,rst,pc_IF,pc);

#####
//# Pipe_IF_ID 流水线寄存器
#####

wire [31:0] inst_ID;
wire [31:0] npc_ID;

Pipe_IF_ID Pipe_IF_ID(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .npc_IF(npc_IF),
    .inst_IF(inst_IF),
    .npc_ID(npc_ID),
    .inst_ID(inst_ID)
);

#####
//# ID 部分
#####
// -inst_ID 指令解码
wire [5:0] op,func;
wire [4:0] rs,rt,rd,sa;
wire [15:0] imm16;
wire [25:0] index;
wire [31:0] sa32_ID;      // sa 拓展
wire [31:0] uimm32_ID;    // imme(offset) 无符号拓展
wire [31:0] simm32_ID;    // imme(offset) 有符号拓展
wire [31:0] offset32;     // offset << 2 拓展
assign func    = inst_ID[5:0];
assign sa      = inst_ID[10:6];

```

```

assign imm16    = inst_ID[15:0];
assign index    = inst_ID[25:0];
assign op       = inst_ID[31:26];
assign rs       = inst_ID[25:21];
assign rt       = inst_ID[20:16];
assign rd       = inst_ID[15:11];
assign sa32_ID  = {27'b0, sa};
assign uimm32_ID = {16'b0, imm16};
assign simm32_ID = {{16{imm16[15]}}}, imm16};
assign offset32 = {{14{imm16[15]}}}, imm16, 2'b0};

// -pc_ID 选择
wire [31:0] rs_data;    // 寄存器 rs 中的数据
wire [31:0] rt_data;    // 寄存器 rt 中的数据
wire [1:0] mux_pc;      // pc_ID 选择信号
wire [31:0] pc_add;     // beq bne bgez: pc + offset32
wire [31:0] pc_jjal;     // j jal: pc[31:28]和 index
wire [31:0] pc_rs;      // jr: reg 中 rs 位置存储的数据
assign pc_rs = rs_data;
assign pc_add = pc + offset32;
assign pc_jjal = {npc_IF[31:28], index, 2'b0};
assign pc_ID = (mux_pc[1]) ? pc_add : (mux_pc[0]) ? pc_rs : pc_jjal;

// -控制信号产生
wire DM_w_ID;          // ID 段 DMEM 写信号
wire write_ID;          // ID 段写信号
wire [3:0] aluc_ID;     // ID 段 aluc
wire [4:0] waddr_ID;    // ID 段写地址
wire mux_alua_ID;       // ID 段 alua 来源选择信号
wire [1:0] mux_alub_ID; // ID 段 alub 来源选择信号
wire [1:0] mux_waddr_ID; // ID 段写地址选择信号
wire [1:0] mux_wdata_ID; // ID 段写数据选择信号
assign waddr_ID = (mux_waddr_ID[1]) ? 5'd31 : (mux_waddr_ID[0]) ? rd : rt;
control control(
    .op(op),
    .func(func),
    .rs_data(rs_data),
    .rt_data(rt_data),
    .jump(jump),
    .DM_w_ID(DM_w_ID),
    .write_ID(write_ID),
    .aluc_ID(aluc_ID),
    .mux_pc(mux_pc),
    .mux_alua_ID(mux_alua_ID),

```



```

        .mux_alub_ID(mux_alub_ID),
        .mux_waddr_ID(mux_waddr_ID),
        .mux_wdata_ID(mux_wdata_ID)
    );

    //-冲突处理
    wire write_EXE;          // EXE 段写信号
    wire write_MEM;          // MEM 段写信号
    wire [4:0] waddr_EXE;    // EXE 段写地址
    wire [4:0] waddr_MEM;    // MEM 段写地址
    conflict conflict(
        .jump(jump),
        .inst(inst),
        .write_ID(write_ID),
        .write_EXE(write_EXE),
        .write_MEM(write_MEM),
        .waddr_ID(waddr_ID),
        .waddr_EXE(waddr_EXE),
        .waddr_MEM(waddr_MEM),
        .stall(stall)
    );

    //#####
    // # Pipe_ID_EXE 流水线寄存器
    //#####

    wire [31:0] sa32_EXE;
    wire [31:0] simm32_EXE;
    wire [31:0] uimm32_EXE;
    wire [31:0] rs_data_EXE;
    wire [31:0] rt_data_EXE;
    wire [3:0] aluc_EXE;
    wire [31:0] npc_EXE;
    wire [31:0] DM_wdata_EXE;
    wire DM_w_EXE;
    wire mux_alua_EXE;
    wire [1:0] mux_alub_EXE;
    wire [1:0] mux_wdata_EXE;

    Pipe_ID_EXE Pipe_ID_EXE(
        .clk(clk),
        .rst(rst),

        .DM_w_ID(DM_w_ID),
        .write_ID(write_ID),

```

```

        .mux_alua_ID(mux_alua_ID),
        .mux_alub_ID(mux_alub_ID),
        .mux_wdata_ID(mux_wdata_ID),
        .aluc_ID(aluc_ID),
        .npc_ID(npc_ID),
        .waddr_ID(waddr_ID),
        .sa32_ID(sa32_ID),
        .simm32_ID(simm32_ID),
        .uimm32_ID(uimm32_ID),
        .rs_data_ID(rs_data),
        .rt_data_ID(rt_data),
        .DM_wdata_ID(rt_data),

        .DM_w_EXE(DM_w_EXE),
        .write_EXE(write_EXE),
        .mux_wdata_EXE(mux_wdata_EXE),
        .mux_alua_EXE(mux_alua_EXE),
        .mux_alub_EXE(mux_alub_EXE),
        .aluc_EXE(aluc_EXE),
        .npc_EXE(npc_EXE),
        .waddr_EXE(waddr_EXE),
        .sa32_EXE(sa32_EXE),
        .simm32_EXE(simm32_EXE),
        .uimm32_EXE(uimm32_EXE),
        .rs_data_EXE(rs_data_EXE),
        .rt_data_EXE(rt_data_EXE),
        .DM_wdata_EXE(DM_wdata_EXE)
    );

    //#####
    // # EXE 部分
    //#####
    wire [31:0] alua;
    wire [31:0] alub;
    wire [31:0] alu_EXE;
    assign alua = mux_alua_EXE ? sa32_EXE : rs_data_EXE;
    assign alub = (mux_alub_EXE[1]) ? rt_data_EXE : (mux_alub_EXE[0]) ? uimm32_EXE : simm32_EXE;
    alu alu(alua,alub,aluc_EXE,alu_EXE);

    //#####
    // # Pipe_EXE_MEM 流水线寄存器
    //#####
    wire DM_w_MEM;
    wire [1:0] mux_wdata_MEM;

```

```

wire [31:0] alu_MEM;
wire [31:0] npc_MEM;
wire [31:0] DM_wdata_MEM;

Pipe_EXE_MEM Pipe_EXE_MEM(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .DM_w_EXE(DM_w_EXE),
    .write_EXE(write_EXE),
    .waddr_EXE(waddr_EXE),
    .mux_wdata_EXE(mux_wdata_EXE),
    .npc_EXE(npc_EXE),
    .alu_EXE(alu_EXE),
    .DM_wdata_EXE(DM_wdata_EXE),

    .DM_w_MEM(DM_w_MEM),
    .write_MEM(write_MEM),
    .waddr_MEM(waddr_MEM),
    .mux_wdata_MEM(mux_wdata_MEM),
    .npc_MEM(npc_MEM),
    .alu_MEM(alu_MEM),
    .DM_wdata_MEM(DM_wdata_MEM)
);

#####
//# MEM 部分
#####
wire DM_w;
wire [31:0] DM_addr;
wire [31:0] DM_rdata;
wire [31:0] DM_wdata;
assign DM_addr = alu_MEM;
assign DM_wdata = DM_wdata_MEM;
assign DM_w = DM_w_MEM;
dmem dmem(~clk,rst,DM_w,DM_addr,DM_wdata,DM_rdata);

#####
//# Pipe_MEM_WB 流水线寄存器
#####
wire write_WB;
wire [4:0] waddr_WB;
wire [31:0] alu_WB;
wire [31:0] DM_rdata_WB;

```

```

wire [1:0] mux_wdata_WB;
wire [31:0] npc_WB;

Pipe_MEM_WB Pipe_MEM_WB(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .write_MEM(write_MEM),
    .waddr_MEM(waddr_MEM),
    .mux_wdata_MEM(mux_wdata_MEM),
    .alu_MEM(alu_MEM),
    .npc_MEM(npc_MEM),
    .DM_rdata_MEM(DM_rdata),

    .write_WB(write_WB),
    .waddr_WB(waddr_WB),
    .mux_wdata_WB(mux_wdata_WB),
    .alu_WB(alu_WB),
    .npc_WB(npc_WB),
    .DM_rdata_WB(DM_rdata_WB)
);

//#####
//# WB 部分
//#####
wire [31:0] wdata_WB;
assign wdata_WB = (mux_wdata_WB[1]) ? npc_WB : (mux_wdata_WB[0]) ? DM_rdata_WB : alu_WB;
regfile_board
regfile_board(clk,rst,write_WB,rs,rt,waddr_WB,wdata_WB,rs_data,rt_data,reg_3,reg_4,reg_5,eggs,
floor);

```

```
endmodule
```

```

module Pipe_EXE_MEM(
    input clk,
    input rst,

```

```

    input DM_w_EXE,
    input write_EXE,
    input [4:0] waddr_EXE,
    input [1:0] mux_wdata_EXE,
    input [31:0] alu_EXE,

```

```
input [31:0] npc_EXE,  
input [31:0] DM_wdata_EXE,
```

```
output reg DM_w_MEM = 1'b0,  
output reg write_MEM = 1'b0,  
output reg [4:0] waddr_MEM = 5'b0,  
output reg [1:0] mux_wdata_MEM = 2'b0,  
output reg [31:0] alu_MEM = 32'b0,  
output reg [31:0] npc_MEM = 32'b0,  
output reg [31:0] DM_wdata_MEM = 32'b0  
);
```

```
always @(posedge rst or posedge clk) begin  
    if(rst) begin  
        write_MEM <= 1'b0;  
        alu_MEM <= 32'b0;  
        waddr_MEM <= 5'b0;  
        mux_wdata_MEM <= 1'b0;  
        DM_wdata_MEM <= 32'b0;  
        DM_w_MEM <= 1'b0;  
        npc_MEM <= 32'b0;  
    end  
    else begin  
        write_MEM <= write_EXE;  
        alu_MEM <= alu_EXE;  
        waddr_MEM <= waddr_EXE;  
        mux_wdata_MEM <= mux_wdata_EXE;  
        DM_wdata_MEM <= DM_wdata_EXE;  
        DM_w_MEM <= DM_w_EXE;  
        npc_MEM <= npc_EXE;  
    end  
end  
endmodule
```

```
module Pipe_ID_EXE(  
    input clk,  
    input rst,
```

```
    input DM_w_ID,  
    input write_ID,
```



```

input mux_alua_ID,
input [1:0] mux_alub_ID,
input [1:0] mux_wdata_ID,
input [3:0] aluc_ID,
input [31:0] npc_ID,
input [4:0] waddr_ID,
input [31:0] sa32_ID,
input [31:0] simm32_ID,
input [31:0] uimm32_ID,
input [31:0] rs_data_ID,
input [31:0] rt_data_ID,
input [31:0] DM_wdata_ID,

```

```

output reg DM_w_EXE = 1'b0,
output reg write_EXE = 1'b0,
output reg mux_alua_EXE = 1'b0,
output reg [1:0] mux_alub_EXE = 2'b0,
output reg [1:0] mux_wdata_EXE = 2'b0,
output reg [3:0] aluc_EXE = 4'b0,
output reg [31:0] npc_EXE = 32'b0,
output reg [4:0] waddr_EXE = 5'b0,
output reg [31:0] sa32_EXE = 32'b0,
output reg [31:0] simm32_EXE = 32'b0,
output reg [31:0] uimm32_EXE = 32'b0,
output reg [31:0] rs_data_EXE = 32'b0,
output reg [31:0] rt_data_EXE = 32'b0,
output reg [31:0] DM_wdata_EXE = 32'b0
);

```

```

always @(posedge rst or posedge clk) begin
    if(rst) begin
        rs_data_EXE <= 32'b0;
        sa32_EXE <= 32'b0;
        simm32_EXE <= 32'b0;
        uimm32_EXE <= 32'b0;
        rt_data_EXE <= 32'b0;
        mux_alua_EXE <= 1'b0;
        mux_alub_EXE <= 2'b0;
        aluc_EXE <= 4'b0;
        write_EXE <= 'b0;
        waddr_EXE <= 5'b0;
        mux_wdata_EXE <= 1'b0;
        DM_wdata_EXE <= 32'b0;
        DM_w_EXE <= 1'b0;
    end
end

```

```

        npc_EXE <= 32'b0;
    end
    else begin
        rs_data_EXE <= rs_data_ID;
        sa32_EXE <= sa32_ID;
        simm32_EXE <= simm32_ID;
        uimm32_EXE <= uimm32_ID;
        rt_data_EXE <= rt_data_ID;
        mux_alua_EXE <= mux_alua_ID;
        mux_alub_EXE <= mux_alub_ID;
        aluc_EXE <= aluc_ID;
        write_EXE <= write_ID;
        waddr_EXE <= waddr_ID;
        mux_wdata_EXE <= mux_wdata_ID;
        DM_wdata_EXE <= DM_wdata_ID;
        DM_w_EXE <= DM_w_ID;
        npc_EXE <= npc_ID;
    end
end
endmodule

```

```

module Pipe_IF_ID(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] npc_IF,
    input [31:0] inst_IF,
    output reg [31:0] npc_ID = 32'b0,
    output reg [31:0] inst_ID = 32'b0
);

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        inst_ID <= 32'b0;    npc_ID <= 32'b0;
    end
    else begin
        inst_ID <= inst_IF; npc_ID <= npc_IF;
    end
end
endmodule

```

```

module Pipe_MEM_WB(
    input clk,
    input rst,

    input write_MEM,
    input [4:0] waddr_MEM,
    input [1:0] mux_wdata_MEM,
    input [31:0] alu_MEM,
    input [31:0] npc_MEM,
    input [31:0] DM_rdata_MEM,

```

```

    output reg write_WB = 1'b0,
    output reg [4:0] waddr_WB = 5'b0,
    output reg [1:0] mux_wdata_WB = 2'b0,
    output reg [31:0] alu_WB = 32'b0,
    output reg [31:0] npc_WB = 32'b0,
    output reg [31:0] DM_rdata_WB = 32'b0
);

```

```

always @(posedge rst or posedge clk) begin
    if(rst) begin
        write_WB <= 1'b0;
        alu_WB <= 32'b0;
        DM_rdata_WB <= 32'b0;
        waddr_WB <= 5'b0;
        mux_wdata_WB <= 1'b0;
        npc_WB <= 32'b0;
    end
    else begin
        write_WB <= write_MEM;
        alu_WB <= alu_MEM;
        DM_rdata_WB <= DM_rdata_MEM;
        waddr_WB <= waddr_MEM;
        mux_wdata_WB <= mux_wdata_MEM;
        npc_WB <= npc_MEM;
    end
end
endmodule

```

```

module regfile(

```

```

input clk,
input rst,
input write,
input [4:0] rna,
input [4:0] rnb,
input [4:0] waddr,
input [31:0] idata,
output [31:0] odata1,
output [31:0] odata2
);

integer i;
reg [31:0] array_reg[31:0];

//从寄存器读取数据
assign odata1 = (rna)?array_reg[rna]:0;
assign odata2 = (rnb)?array_reg[rnb]:0;

//将数据写入寄存器
always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst==1) begin
        for(i=0;i<32;i=i+1) begin
            array_reg[i]<=0; end
        end
    else if(waddr != 0 && write) begin
        array_reg[waddr]<=idata;
    end
end

//    // 仅在需要输入时测试用
//    always@(posedge clk or posedge rst) begin
//        if(rst==1) begin
//            for(i=0;i<6;i=i+1) begin
//                array_reg[i]<=0; end
//            for(i=8;i<32;i=i+1) begin
//                array_reg[i]<=0; end
//            array_reg[6] <= 2;
//            array_reg[7] <= 6;
//        end
//        else if(waddr != 0 && write) begin
//            array_reg[waddr]<=idata;
//        end
//    end
endmodule

```

```

module seg7x16(
    input clk,
    input reset,
    input [31:0] i_data,
    output [7:0] o_seg,
    output [7:0] o_sel
);

```

```

    reg [14:0] cnt;
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset) cnt <= 0;
        else      cnt <= cnt + 1'b1;

    wire seg7_clk = cnt[14];
    reg [2:0] seg7_addr;
    always @ (posedge seg7_clk, posedge reset)
        if(reset) seg7_addr <= 0;
        else      seg7_addr <= seg7_addr + 1'b1;

    reg [7:0] o_sel_r;
    always @ (*)
        case(seg7_addr)
            7 : o_sel_r = 8'b01111111;
            6 : o_sel_r = 8'b10111111;
            5 : o_sel_r = 8'b11011111;
            4 : o_sel_r = 8'b11101111;
            3 : o_sel_r = 8'b11110111;
            2 : o_sel_r = 8'b11111011;
            1 : o_sel_r = 8'b11111101;
            0 : o_sel_r = 8'b11111110;
        endcase

    reg [31:0] i_data_store;
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if(reset) i_data_store <= 0;
        else      i_data_store <= i_data;

    reg [7:0] seg_data_r;
    always @ (*)
        case(seg7_addr)
            0 : seg_data_r = i_data_store[3:0];

```



```

        1 : seg_data_r = i_data_store[7:4];
        2 : seg_data_r = i_data_store[11:8];
        3 : seg_data_r = i_data_store[15:12];
        4 : seg_data_r = i_data_store[19:16];
        5 : seg_data_r = i_data_store[23:20];
        6 : seg_data_r = i_data_store[27:24];
        7 : seg_data_r = i_data_store[31:28];
    endcase

    reg [7:0] o_seg_r;
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if(reset)
            o_seg_r <= 8'hff;
        else case(seg_data_r)
            4'h0 : o_seg_r <= 8'hC0;
            4'h1 : o_seg_r <= 8'hF9;
            4'h2 : o_seg_r <= 8'hA4;
            4'h3 : o_seg_r <= 8'hB0;
            4'h4 : o_seg_r <= 8'h99;
            4'h5 : o_seg_r <= 8'h92;
            4'h6 : o_seg_r <= 8'h82;
            4'h7 : o_seg_r <= 8'hF8;
            4'h8 : o_seg_r <= 8'h80;
            4'h9 : o_seg_r <= 8'h90;
            4'hA : o_seg_r <= 8'h88;
            4'hB : o_seg_r <= 8'h83;
            4'hC : o_seg_r <= 8'hC6;
            4'hD : o_seg_r <= 8'hA1;
            4'hE : o_seg_r <= 8'h86;
            4'hF : o_seg_r <= 8'h8E;
        endcase

    assign o_sel = o_sel_r;
    assign o_seg = o_seg_r;
endmodule

```

```

module cla4(
    input [3:0] g, p,
    input in,
    output og, //4 位超前进位加法器的进位产生函数

```

```

output op, //4 位超前进位加法器的进位传递函数
output [4:1] out
);
assign out[1] = g[0] | (p[0] & in);
assign out[2] = g[1] | (p[1] & g[0]) | (p[1] & p[0] & in);
assign out[3] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & g[0]) | (p[2] & p[1] & p[0] & in);
assign out[4] = g[3] | (p[3] & g[2]) | (p[3] & p[2] & g[1]) | (p[3] & p[2] & p[1] & g[0])
               | (p[3] & p[2] & p[1] & p[0] & in);
assign og = g[3] | (p[3] & g[2]) | (p[3] & p[2] & g[1]) | (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]);
assign op = p[3] & p[2] & p[1] & p[0];
endmodule

```

```

module add1(
    input a, b,
    input carry,
    output g, //1 位超前进位加法器产生函数
    output p, //1 位超前进位加法器的传递函数
    output out
);
assign g = a & b;
assign p = a | b;
assign out = a ^ b ^ carry;
endmodule

```

```

module add4(
    input [3:0] a,b,
    input in,
    output og, //4 位超前进位加法器的进位产生函数
    output op, //4 位超前进位加法器的进位传递函数
    output [3:0] s
);
wire [3:0] g, p;
wire [4:1] carry;
add1 add_1(a[0], b[0], in, g[0], p[0], s[0]);
add1 add_2(a[1], b[1], carry[1], g[1], p[1], s[1]);
add1 add_3(a[2], b[2], carry[2], g[2], p[2], s[2]);
add1 add_4(a[3], b[3], carry[3], g[3], p[3], s[3]);
cla4 cla4(g, p, in, og, op, carry);
endmodule

```

```

module add16(
    input [15:0] a,b,
    input in,
    output og, //16 位超前进位加法器的进位产生函数

```

```

output op, //16 位超前进位加法器的进位传递函数
output [15:0] s
);
wire [3:0] g,p;
wire [4:1] carry;
add4 add_1(a[3:0], b[3:0], in, g[0], p[0], s[3:0]);
add4 add_2(a[7:4], b[7:4], carry[1], g[1], p[1], s[7:4]);
add4 add_3(a[11:8], b[11:8], carry[2], g[2], p[2], s[11:8]);
add4 add_4(a[15:12], b[15:12], carry[3], g[3], p[3], s[15:12]);
cla4 cla4(g, p, in, og, op, carry);
endmodule

```

```

module add32(
    input [31:0] a,b,
    input in,
    output [31:0] r,
    output out
);
wire temp;
wire [1:0] g, p;
assign temp = g[0]|(p[0]&in);
assign out = g[1]|(p[1]&g[0])|(p[1]&p[0]&in);
add16 add_1(a[15:0], b[15:0], in, g[0], p[0], r[15:0]);
add16 add_2(a[31:16], b[31:16], temp, g[1], p[1], r[31:16]);
endmodule

```

```

module neg32(
    input [31:0] in,
    input s,
    output [31:0] out
);
assign out[0] = s ^ in[0];
assign out[1] = s ^ in[1];
assign out[2] = s ^ in[2];
assign out[3] = s ^ in[3];
assign out[4] = s ^ in[4];
assign out[5] = s ^ in[5];
assign out[6] = s ^ in[6];
assign out[7] = s ^ in[7];
assign out[8] = s ^ in[8];
assign out[9] = s ^ in[9];
assign out[10] = s ^ in[10];
assign out[11] = s ^ in[11];
assign out[12] = s ^ in[12];

```

```

    assign out[13] = s ^ in[13];
    assign out[14] = s ^ in[14];
    assign out[15] = s ^ in[15];
    assign out[16] = s ^ in[16];
    assign out[17] = s ^ in[17];
    assign out[18] = s ^ in[18];
    assign out[19] = s ^ in[19];
    assign out[20] = s ^ in[20];
    assign out[21] = s ^ in[21];
    assign out[22] = s ^ in[22];
    assign out[23] = s ^ in[23];
    assign out[24] = s ^ in[24];
    assign out[25] = s ^ in[25];
    assign out[26] = s ^ in[26];
    assign out[27] = s ^ in[27];
    assign out[28] = s ^ in[28];
    assign out[29] = s ^ in[29];
    assign out[30] = s ^ in[30];
    assign out[31] = s ^ in[31];
endmodule

```

```

module adder(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input aluc,
    output [31:0] r
);
    wire [31:0] b_real;
    wire carry_in;
    wire carry_out;
    assign carry_in = aluc ? 1: 0;
    neg32 neg32(b, aluc, b_real);
    add32 add32(a, b_real, carry_in, r, carry_out);
endmodule

```

```

module alu(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,

```

```
input [3:0] aluc,  
output reg [31:0] result  
);
```

```
// 加减法操作结果  
wire [31:0] result_0;  
adder adder(a, b, aluc[0], result_0);
```

```
// lui 及 slt 操作结果  
wire [31:0] result_1;  
luislt luislt(a, b, aluc[1:0], result_1);
```

```
// result 最终输出  
always @(*) begin  
    case(aluc[3:2])  
        2'b00: begin //加减操作  
            result = result_0; end  
        2'b10: begin //lui 和 slt 操作  
            result = result_1; end  
        2'b01: begin //与或异或非或操作  
            case(aluc[1:0])  
                2'b00: begin //与  
                    result = a & b; end  
                2'b01: begin //或  
                    result = a | b; end  
                2'b10: begin //异或  
                    result = a ^ b; end  
                default: begin //非或  
                    result = ~(a | b); end  
            endcase end  
        2'b11: begin //移位操作  
            case(aluc[1:0])  
                2'b00: begin //算术右移  
                    result = a[0]? {b[31], b[31:1]}: b;  
                    result = a[1]? {{2{result[31]}}, result[31:2]}: result;  
                    result = a[2]? {{4{result[31]}}, result[31:4]}: result;  
                    result = a[3]? {{8{result[31]}}, result[31:8]}: result;  
                    result = a[4]? {{16{result[31]}}, result[31:16]}: result; end  
                2'b01: begin //逻辑右移  
                    result = a[0]? {1'b0, b[31:1]}: b;  
                    result = a[1]? {2'b0, result[31:2]}: result;  
                    result = a[2]? {4'b0, result[31:4]}: result;  
                    result = a[3]? {8'b0, result[31:8]}: result;  
                    result = a[4]? {16'b0, result[31:16]}: result; end  
            endcase end  
    end
```



```

        default: begin //左移
            result = a[0]? {b[30:0], 1'b0}: b;
            result = a[1]? {result[29:0], 2'b0}: result;
            result = a[2]? {result[27:0], 4'b0}: result;
            result = a[3]? {result[23:0], 8'b0}: result;
            result = a[4]? {result[15:0], 16'b0}: result; end
        endcase end
    default: begin
        result = 32'b0; end
    endcase
end
endmodule

```

```

module conflict(
    input jump,
    input [31:0] inst,
    input write_ID,
    input write_EXE,
    input write_MEM,
    input [4:0] waddr_ID,
    input [4:0] waddr_EXE,
    input [4:0] waddr_MEM,
    output stall
);

```

```

    wire [4:0] rs;
    wire [4:0] rt;

    assign rs = inst[25:21];
    assign rt = inst[20:16];

```

```

    assign stall = (~jump)&&(((write_ID && waddr_ID !=
5'b0)&&((rs==waddr_ID)||(rt==waddr_ID))||
        ((write_EXE && waddr_EXE != 5'b0)&&((rs==waddr_EXE)||(rt==waddr_EXE))||
        ((write_MEM && waddr_MEM != 5'b0)&&((rs==waddr_MEM)||(rt==waddr_MEM))));
endmodule

```

```
module control(  
    input [5:0] op,  
    input [5:0] func,  
    input [31:0] rs_data,  
    input [31:0] rt_data,
```

```
    output jump,  
    output DM_w_ID,  
    output write_ID,  
    output [3:0] aluc_ID,
```

```
    output [1:0] mux_pc,  
    output mux_alua_ID,  
    output [1:0] mux_alub_ID,  
    output [1:0] mux_waddr_ID,  
    output [1:0] mux_wdata_ID  
);
```

```
    wire r_type = ~(op[5]|op[4]|op[3]|op[2]|op[1]|op[0]);  
    wire ADD = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];  
    wire ADDU = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&func[0];  
    wire SUB = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];  
    wire SUBU = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];  
    wire AND = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&~func[0];  
    wire OR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&func[0];  
    wire XOR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&~func[0];  
    wire NOR = r_type&func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&func[0];  
    wire SLT = r_type&func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];  
    wire SLTU = r_type&func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];  
    wire SLL = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];  
    wire SRL = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&~func[0];  
    wire SRA = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&~func[2]&func[1]&func[0];  
    wire SLLV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&~func[1]&~func[0];  
    wire SRLV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&~func[0];  
    wire SRAV = r_type&~func[5]&~func[4]&~func[3]&func[2]&func[1]&func[0];  
    wire JR = r_type&~func[5]&~func[4]&func[3]&~func[2]&~func[1]&~func[0];  
    wire ADDI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&~op[1]&~op[0];  
    wire ADDIU = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&~op[1]&op[0];  
    wire ANDI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&~op[1]&~op[0];  
    wire ORI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&~op[1]&op[0];  
    wire XORI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&op[1]&~op[0];  
    wire LUI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&op[2]&op[1]&op[0];  
    wire LW = op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
```

```

wire SW = op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
wire BEQ = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&op[2]&~op[1]&~op[0];
wire BNE = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&op[2]&~op[1]&op[0];
wire SLTI = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&~op[0];
wire SLTIU = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];
wire J = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&~op[0];
wire JAL = ~op[5]&~op[4]&~op[3]&~op[2]&op[1]&op[0];

```

```

assign DM_w_ID = SW;
assign write_ID = ~(JR|SW|BEQ|BNE|J);
assign jump = JR|J|JAL|(BEQ&(rs_data == rt_data))|(BNE&(rs_data != rt_data));

assign aluc_ID[3] = LUI|SLL|SLLV|SLT|SLTI|SLTIU|SLTU|SRA|SRAV|SRL|SRLV;
assign aluc_ID[2] = AND|ANDI|NOR|OR|ORI|SLL|SLLV|SRA|SRAV|SRL|SRLV|XOR|XORI;
assign aluc_ID[1] = ADD|ADDI|BEQ|BNE|LW|NOR|SLL|SLLV|SLT|SLTI|SLTIU|SLTU|SUB|SW|XOR|XORI;
assign aluc_ID[0] = BEQ|BNE|NOR|OR|ORI|SLT|SLTI|SRL|SRLV|SUB|SUBU;

```

```

assign mux_pc = (J|JAL)?2'b00:(JR)?2'b01:(BNE|BEQ)?2'b11:2'bxx;
assign mux_alua_ID = SLL|SRA|SRL;
assign mux_alub_ID[1] = ~(ADDI|ADDIU|LUI|LW|SLTI|SW|ANDI|ORI|SLTIU|XORI);
assign mux_alub_ID[0] = ANDI|ORI|SLTIU|XORI;
assign mux_wdata_ID[1] = JAL;
assign mux_wdata_ID[0] = LW;
assign mux_waddr_ID[1] = JAL;
assign mux_waddr_ID[0] = ~(ADDI|ADDIU|ANDI|LUI|LW|ORI|SLTI|SLTIU|XORI|JAL);
endmodule

```

```

module divider#(parameter num = 2)(
    input I_CLK,
    input rst,
    output reg O_CLK
);
integer i = 0;
always @ (posedge I_CLK or posedge rst) begin
    if(rst == 1) begin
        O_CLK <= 0; i <= 0; end
    else begin
        if(i == num - 1) begin
            O_CLK <= ~O_CLK; i <= 0; end
        else begin

```

```

        i <= i + 1; end
    end
end
endmodule

```

```

module dmem(
    input clk,
    input rst,
    input write,
    input [31:0] addr,
    input [31:0] idata,
    output [31:0] odata
);

integer i;
reg [31:0] memory[0:2047];
wire [31:0] addr_real;

assign addr_real = addr - 32'h10010000;
assign odata = memory[addr_real[10:0]];

```

```

always @(negedge clk or posedge rst) begin
    if(rst==1) begin
        for(i=0;i<2048;i=i+1) memory[i] <= 0; end
    else if(write==1) begin
        memory[addr_real[10:0]] <= idata; end
    end
endmodule

```